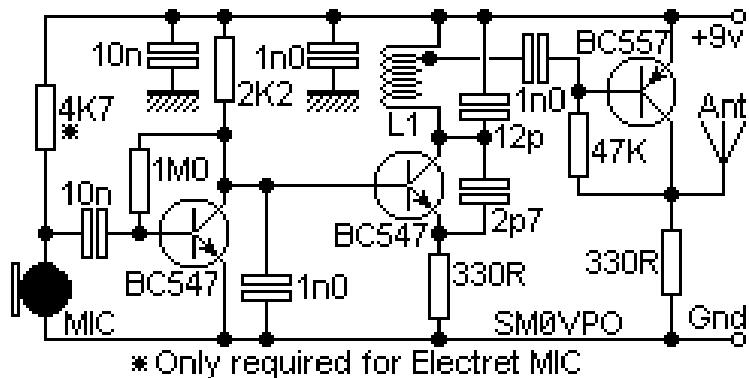


## FM predajnik dometa preko 1,5 km






Ovaj bežični mikrofon odlikuje se dobrom frekvencijskom stabilnošću, dometom preko 1 kilometar (u idealnim uvjetima) i dobrom mikrofonskom osjetljivošću. To je postignuto dodavanjem RF buffer pojačala (sa pojačanjem 10dB), te AF prepojačala koje također malo poboljšava modulaciju.

Zavojnica L1 ima 3.25 namotaja i izvedena je kao spirala razvijena od bakarne folije na samoj tiskanoj pločici. Prva dva tranzistora BC547 mogu biti zamjenjeni sa bilo kojim osjetljivim NPN tranzistorima (2N2222). Zadnji u sklopu je PNP tranzistor BC557. Ako se koriste zamjenski elementi potrebno je promjeniti vrijednost otpornika 1M tako da se dobije 5V na kolektoru prvog tranzistora. Također treba promjeniti vrijednost otpornika 47K tako da se dobije 3-4V na kolektoru trećeg tranzistora. Predajnikom teče struja oko 30mA koja se treba mijenjata kada dodirnemo titrajni krug, i to je onda dobar pokazatelj da oscilator radi. Otpornik 4K7 se može izostaviti ukoliko se koristi dinamički mikrofon.

Tiskana pločica je dimenzija 50mm x 25mm. Prvi izrađeni prototip vidi se na slici sa baterijom za napajanje. Izlazna snaga je oko +10dBm. To teoretski znači da ima domet 1.6 kilometara, a testiranje je pokazalo zadovoljavajući prijem na udaljenosti od 700 metara. Testiranje je izvršeno sa prenosivim prijemnikom, dok je predajnik ostao u sobi.

### Izgled tiskane pločice predajnika

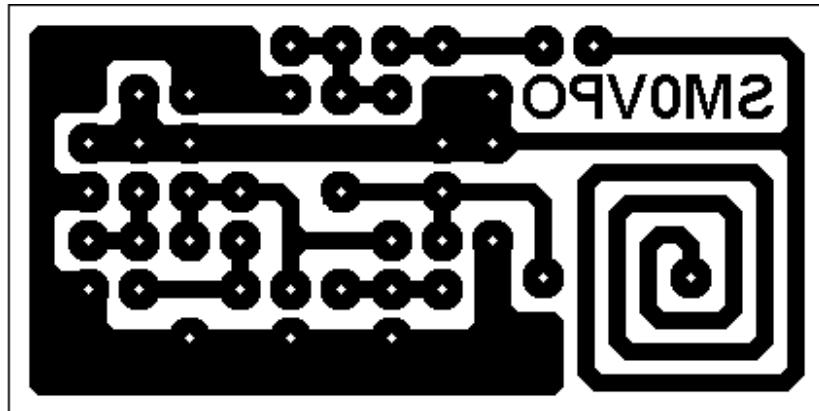

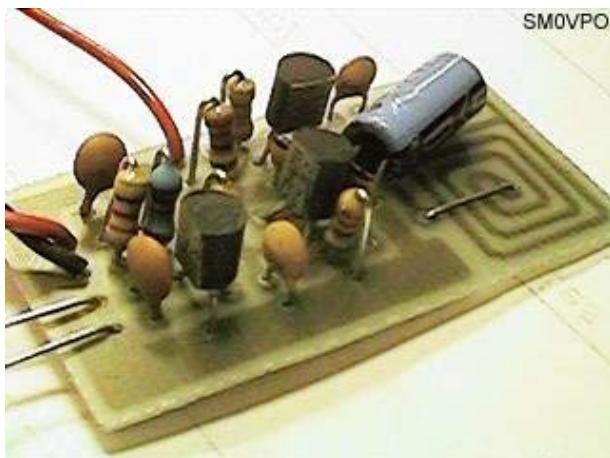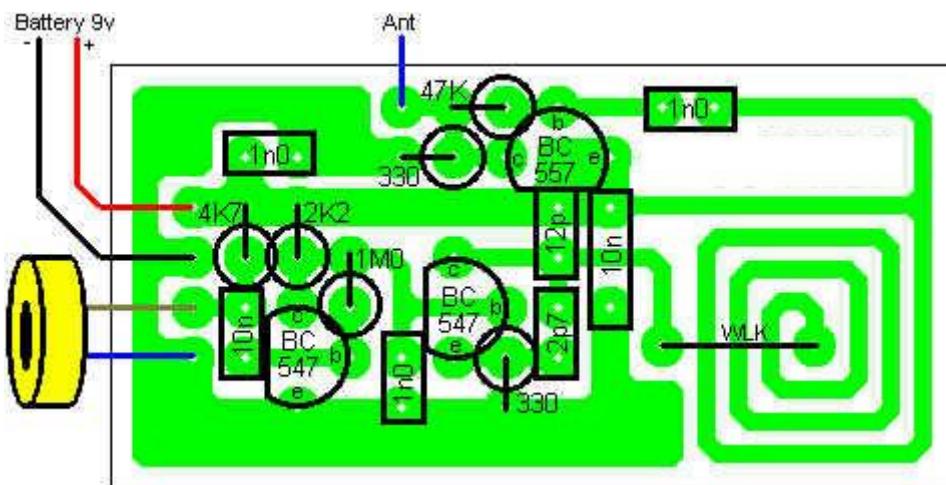

Na slici se vidi dodatak tkz. "gimmick" kondenzator dodan paralelno kondenzatoru 12pF za podešavanje frekvencije, kojim se smanjuje frekvencija predajnika. Kondenzator se napravi tako da se međusobno spiralno upletu dvije izolirane žice duljine 2 cm. Time se frekvencija predajnika pomakne na donji dio skale. Rezanjem žica na kraću duljinu frekvencija predajnika se poveća na željenu vrijednost. Ukoliko se "odreže" nekoliko kHz previše, tada se žice gimmick kondenzatora malo jače upletu.