


# Linearni Ohm-metar za male otpore

## Uvod

Prilikom izrade audio-pojačala snage ili snažnih ispravljača stabiliziranog napona, pojavljuje se potreba za snažnim otpornicima malog otpora (do 1 Ohm). Kad ih je teško naći u prodavaonicama, tako da nam preostaje samogradnja. Otpornu žicu za izradu ovih otpornika je relativno lako nabaviti, a može se iskoristiti i „cekas“ žica iz grijачa, ili žica iz otpornika većeg otpora. Mjerjenje otpora otporne žice za izradu otpornika malih otpora predstavlja problem koji je opisan u nastavku.

Standardni univerzalni instrument za mjerjenje otpora ne može poslužiti u tu svrhu, jer relativno precizno može mjeriti samo otpore veće od nekoliko Ohma. Čak i digitalnim multimetrom ne možemo dovoljno precizno mjeriti otpore manje od jednog Ohma, jer mu je mjerna razlučivost na najnižem opsegu 0,1 Ohm.

Ovaj problem se može riješiti izradom dodatnog sklopa za multimeter koji služi mjerjenju otpora do 5 Ohma sa razlučivošću od 0,01 Ohm. Električnu shemu prikazuje slika 1.

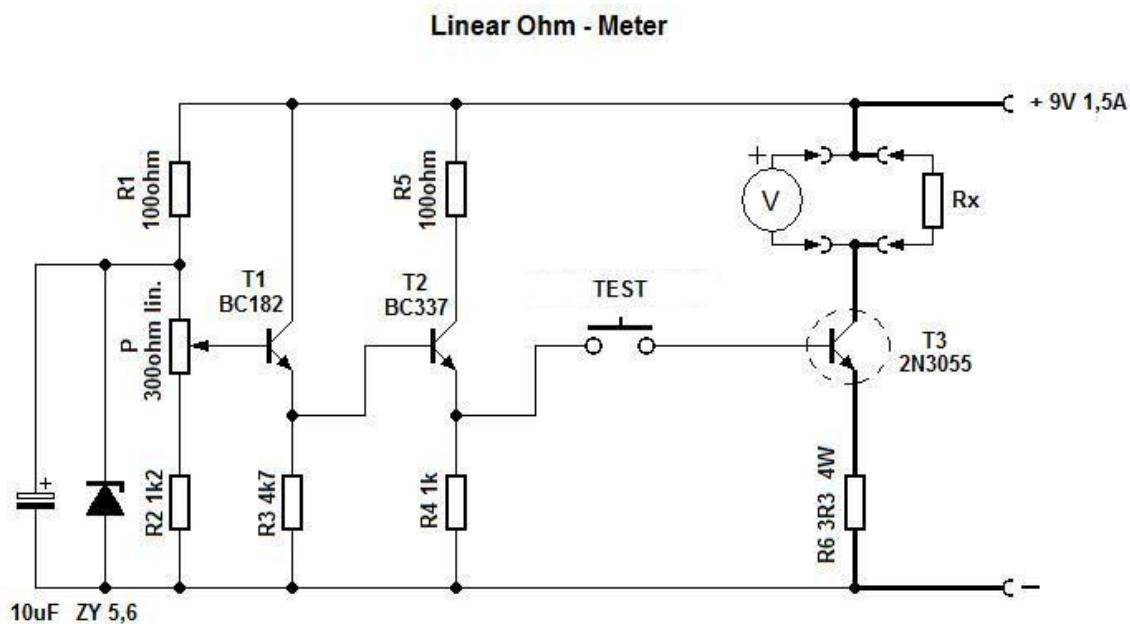

Slika 1

## Opis

Sklop je izvor konstantne struje od 1 A. Tranzistori T1 i T2 čine promjenljivi stabilizator napona u opsegu od 3,3 do 4,4 V. Stabilizirani napon sa emitera T2 vodi se preko tipkala na bazu tranzistora T3 koji služi kao izvor konstantne struje. Vrijednost konstantne struje može se izračunati pomoću formule:

$$I_{\text{const}} = U_e / R_e$$

Kako je odabrana vrijednost emiterorskog otpornika R6 (Re) od 3,3 Ohma, potrebno je da napon emitera tranzistora T3 (Ue) bude 3,3 V da bismo u mjernom krugu dobili struju od 1 A. Na bazu tranzistora T3 treba dovesti napon od 3,9 V (3,3 V + 0,6 V - koliko iznosi pad napona na izravno polariziranom spoju baza-emiter tranzistora T3). Taj napon ugađa se potenciometrom P od 300 Ohma. Kad kroz žičani otpornik Rx proteče struja od 1 A, na njemu će se pojaviti pad napona:

$$U = I * Rx , \text{ odnosno } U = Rx \text{ jer je } I = 1.$$

Univerzalnim instrumentom postavljenim za mjerjenje istosmjernog napona od 0 do 0,3 V dobivamo razlučivost očitanja od 0,01 V, što znači da možemo odrediti vrijednost nepoznatog otpora sa razlučivošću od 0,01 Ohm. Naravno, to vrijedi za mjerjenje otpora do 0,3 Ohma. Za veće otpore se povećava razlučivost očitanja zbog potrebe očitanja pada napona na većem opsegu. Pomoću digitalnog voltmetra moguće je još preciznije odrediti vrijednost nepoznatog otpora Rx. Za otpore do 2 Ohma preciznost očitanja iznosi čak 0,001 Ohm (ako je digitalni voltmeter postavljen na mjerno područje do 2 V).

### Sastavljanje mjernog sklopa

Cijeli sklop se radi jednostavnosti može izvesti na univerzalnoj tiskanoj pločici. Tranzistor T3 treba montirati na hladilo koje ne treba biti jako veliko jer je disipacija snage pri mjerenu najviše 6 W. Poželjno je da T3 ima što veće strujno pojačanje. Ako se sklop montira u kutiju, na istoj treba na vanjskoj strani postaviti potenciometar P, tipkalo i priključnice za voltmeter, mjereni otpornik i izvor napajanja.

### Ugađanje

Univerzalni instrument treba priključiti na pripadajuće priključnice i postaviti ga na mjerno područje za istosmjernu struju veću od 1 A. Priključiti napajanje, pritisnuti tipkalo „TEST“ i potenciometrom P (300 Ohma / linearni) namjestiti struju na točno 1 A. Prije svakog mjerjenja potrebno je provjeriti vrijednost struje i po potrebi je ugoditi na točno 1 A na opisani način, jer o njenoj točnosti izravno ovisi točnost mjerjenja otpora Rx.

### Mjerjenje

Spojiti otpornik čija vrijednost otpora se želi izmjeriti. Univerzalni instrument postaviti na područje za mjerjenje istosmjernog napona do 5 ili 10 V. Spojiti napajanje. Pritisnuti tipkalo „TEST“ i očitati vrijednost napona na voltmetu. Ako je otklon kazaljke mali (mali napon), postaviti voltmeter na osjetljivije naponsko područje. Napon u Voltima izmjerjen na ispitivanom otporniku Rx izražava njegov otpor u Ohmima (prema formuli  $U = I * Rx; I = 1; U = R$ ). Na primjer, ako je na otporniku Rx očitan napon od 0,27 V, njegov otpor iznosi 0,27 Ohma. Otpustite tipkalo „TEST“, isključite napajanje, odspojite mjerni instrument, a na kraju i otpornik Rx. U slučaju da prvo odspajate otpornik RX, možete oštetići mjerni instrument !

Prilikom mjerjenja, na otporniku Rx se razvija snaga koja se pretvara u toplinu, a njezina vrijednost u Watima je jednaka otporu u Ohmima:

$$P = I^2 * Rx, \text{ odnosno } P = Rx \text{ jer je } I^2 = 1.$$

Budući da ovaj Ohm-metar služi za mjerjenje otpora žičanih otpornika snage svega nekoliko Wata, nema opasnosti od uništenja mjerjenog otpornika Rx.

Vodovi u mjernom krugu (+ pol napajanja – Rx – T3 – R6 - - pol napajanja) trebaju imati što manji otpor! Za precizna mjerjenja treba izmjeriti otpor vodova prema Rx njihovim kratkim spajanjem i od izmjerene vrijednosti Rx oduzeti vrijednost otpora vodova.