

Borina Amaterska Svaštara

INFO AUDIO RADIO RAZNI PROJEKTI RIBOLOV LINKS KONTAKT ENGLISH SPEAKERS MY BLOG

Laboratorijski ispravljac 3-50V/5Amp u "Switch Mode" tehniči

Ovaj se ispravljac u sustini ne razlikuje mnogo od stotina sličnih resenja, osim možda u nekolicini detalja. U praksi se najviše isticala potreba za uređajem koji ima sto manji "sum" na izlazu posebno ako cete ga koristiti u radu sa osjetljivim RF sklopovima, kao i potreba za indikacijom gubitka regulacije buduci da je to cesto nemoguce videti samo sa instrumentom. U tu svrhu je konstruisan jednostavan sklop koji "meri" brum u izlaznom naponu. On inace ne prelazi nekih 20-tak mV(P-P) na 100Hz u normalnom radu, ali skace dramatично kada skop pocne da gubi regulaciju.

Jedino sto na semi nije dato su mrezni transformator koji mora imati sekundar za 35 do 36V i barem 5Amp (ili 2x35V/3Amp pa se ta dva sekundara vezuju paralelno), i mostni ispravljac tj. "Grec" za barem 10Amp i 200V. Dioda BYX71 može biti zamjenjena nekom slicnom ili sa još boljim karakteristikama. Ona MORA na hladnjak kao i glavni redni tranzistor MJ15004.

Toroidne prigušnice od 0.7mH i 120uH su motane na NEOSID-ovim torusima od praskastog gvozdja ("iron powder"), i to 0.7mH sa 65 navoja zice 1mmCuL na jezgru tipa 17-146-10 , a manja od 120uH (mikroHenrija) sa 36 navoja iste zice na jezgru tipa 17-143-10. U vreme kada je ovaj uređaj nastao ja sam ziveo i radio na Novom Zelandu i ta su jezgra bila tamo nabavljiva i na raspolaganju, a sta će neko od vas ovde uspeti da nadje i koristi, to vam stvarno ne mogu pomoci. Sasvim je sigurno da ovde (generalno u Evropi) sigurno postoje odgovarajuće zamene (cak verovatno i bolje). Secam se da sam ovde vidio slike toroide ofarbane svetlo-plavim ili zelenim lakom koji su korisceni u raznim tiristorskim regulatorima u cilju sprecavanja smetnji, pa bi oni trebalo da zadovolje. Obratite paznju da ce za drukcija jezgra biti drukciji broj navoja, i najbolje bi bilo da nadjete negde mogucnost da svoje prigušnice izmerite pre ugradnje. Torus 17-146-10 ima spoljni prečnik oko 45mm a unutrasnji oko 22mm, dok manji torus 17-143-10 ima spolja oko 32mm a unutra oko 18mm.

SVI ELEMENTI NA SEMI SU NEOPHODNI I NEMOJTE NISTA IZOSTAVITI PRILIKOM UGRADNJE, AKO HOCETE DA SVE FUNKCIONISE KAKO TREBA !

Nemojte ocekivati da uređaj može da pruži punih 5Amp na bilo kom naponu do 50V. Punu struju ce moci da obezbedi sve do oko 30...35V a preko toga ce maksimalna raspoloziva struja opadati, tako da ce na nekih 45V biti jos uvek oko 1Amp, ali od tada rapidno opada sto se vise priblizavate 50V.

Drzeci se obecanja da na ovom sajtu nece biti nepotrebnog teoretisanja (barem ne u poglavljima sa prakticnim gradnjama), date su na kraju ove strane i sema i plocica i raspored delova na plocici, sto bi uz malo paznje i vestine i postovanje specifikacije materijala, trebalo da bude dovoljno za uspesnu realizaciju.

>IZLAZNI NAPON.....3-50V
>IZLAZNA STRUJA.....5Amp max. (3-35V)
>SUM I TALASNOST.....2mV tipicno (<5mV pod bilo kojim uslovima)
>REGULACIJA (puno opterecenje)....0.6% na 20V; 0.4% na 35V

>>>[**SEMA**](#) (u PDF formatu)
>>>[**RASPORED DELOVA**](#) (u PDF formatu)
>>>[**PLOCICA**](#) (u PDF formatu)
